

1.


The First circuit is of **3 input AND gate**.

Input 1 (A)	Input 2 (B)	Input 3 (C)	Output X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

2.

The Second circuit is of **3 input OR gate**.

Input 1 (A)	Input 2 (B)	Input 3 (C)	Output X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

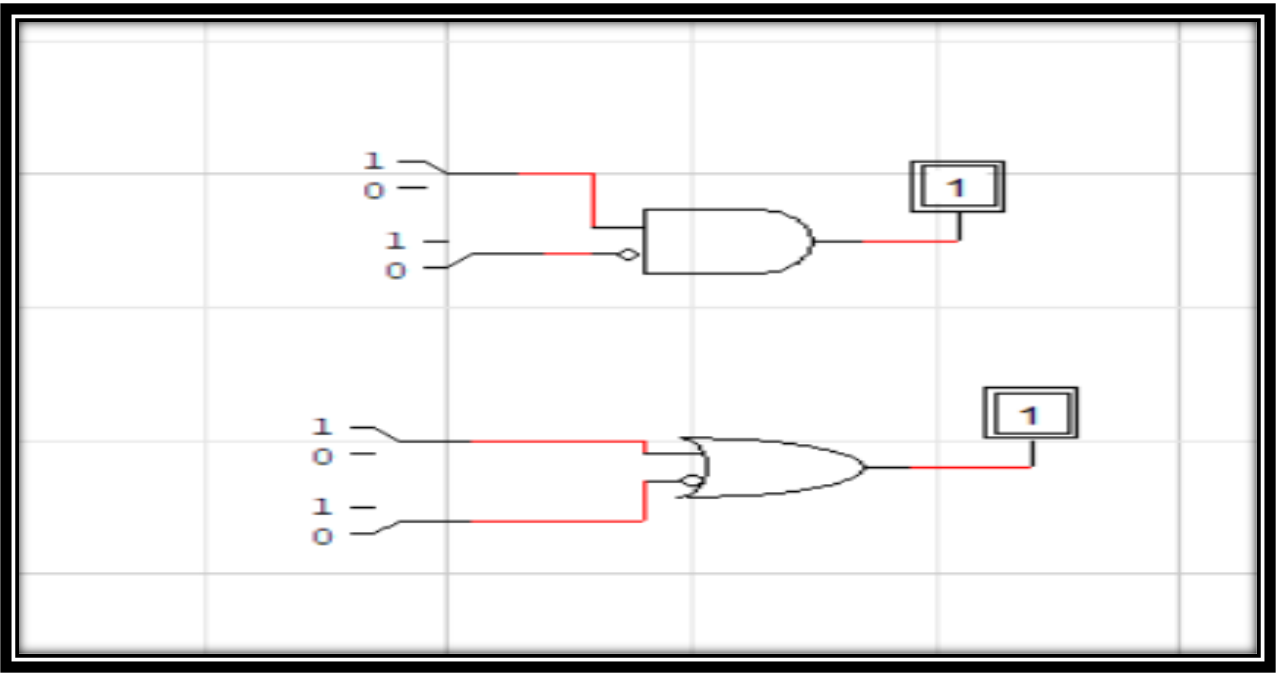

1.

The First circuit is of **2 input AND gate (1 inv)**.

Intput 1 (A)	Input 2 (B)	Input B(inverted)	Output X
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

When 2 inputs are inputted in the AND GATE(1-inv), then one of them is inverted before being inputted in the logic gate.

2.

The second circuit is of **2 input OR gate (1 inv)**.

Intput 1 (A)	Input 2 (B)	Input B(inverted)	Output X
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

When 2 inputs are inputted in the OR GATE(1-inv), then one of them is inverted before being inverted in the logic gate.