

LAB 7 (SOFTWARE)

ROLL_NO: 20k-0409


NAME: MUKAND KRISHNA

LAB TASK#1

A) Design and implement a 2-to-4-line decoder input E.

Truth Table

Decimal Digit	Enable	Binary Inputs A1 A0	Outputs D3 D2 D1 D0
0	1	X X	1 1 1 1
1	0	0 0	0 1 1 1
2	0	0 1	1 0 1 1
3	0	1 0	1 1 0 1
3	0	1 1	1 1 1 0

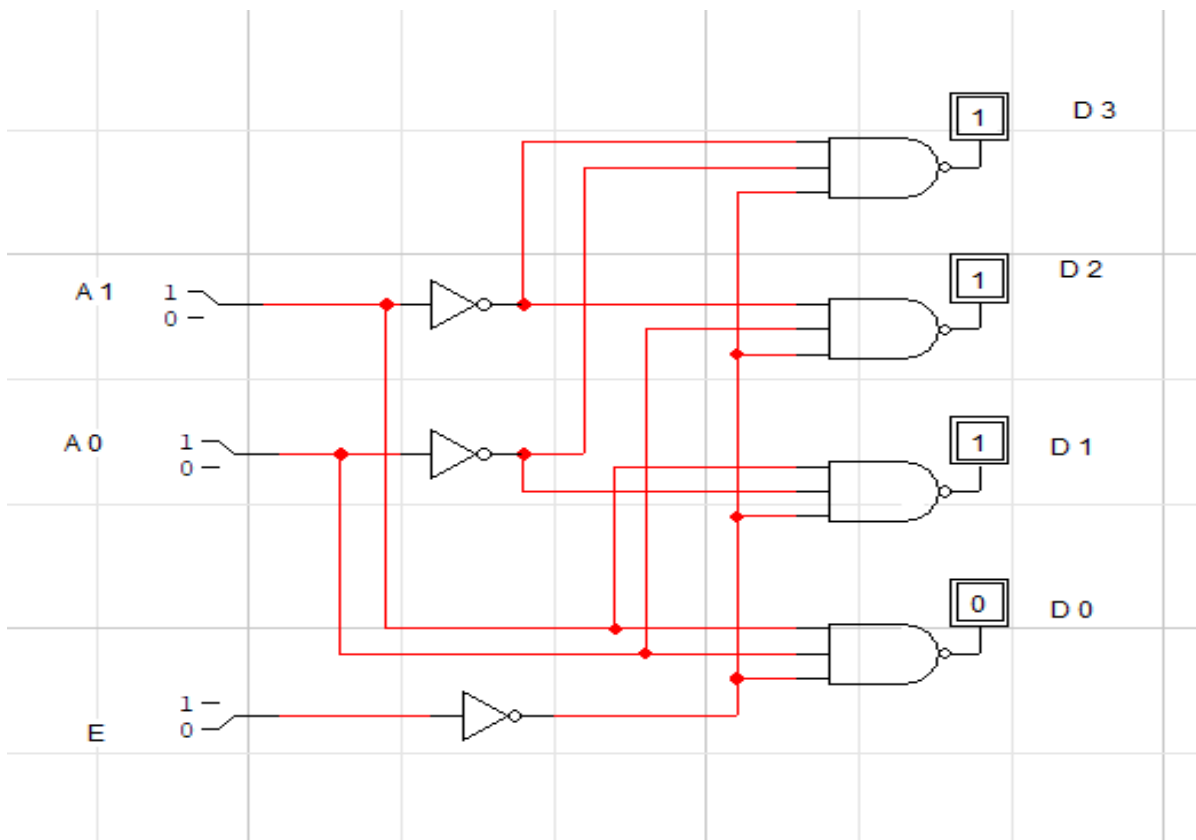

B) Find minimal SOP and POS expressions

	<u>D0</u>	A 0	A 0~
A1			
A1~			1

	A 0	A 0~	<u>D1</u>
A1			
A1~	1		

	<u>D2</u>	A0	A 0~
A1			1
A1~			

	A 0	A 0~	<u>D3</u>
A1	1		
A1~			

SOP Expression

$$D0 = A'B'$$

$$D1 = AB'$$

$$D2 = A'B$$

$$D3 = AB$$

POS Expression

$$D0 = A + B$$

$$D1 = A\sim + B$$

$$D2 = A + B\sim$$


$$D3 = A\sim + B\sim$$

Lab Task #2

3-8-line Decoder using IC 74LS138.

Inputs						Outputs							
Enable			Select										
G1	G2 A~	G2 B~	A2	A1	A0	Y0~	Y1~	Y2~	Y3~	Y4~	Y5~	Y6~	Y7~
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Circuit Diagram

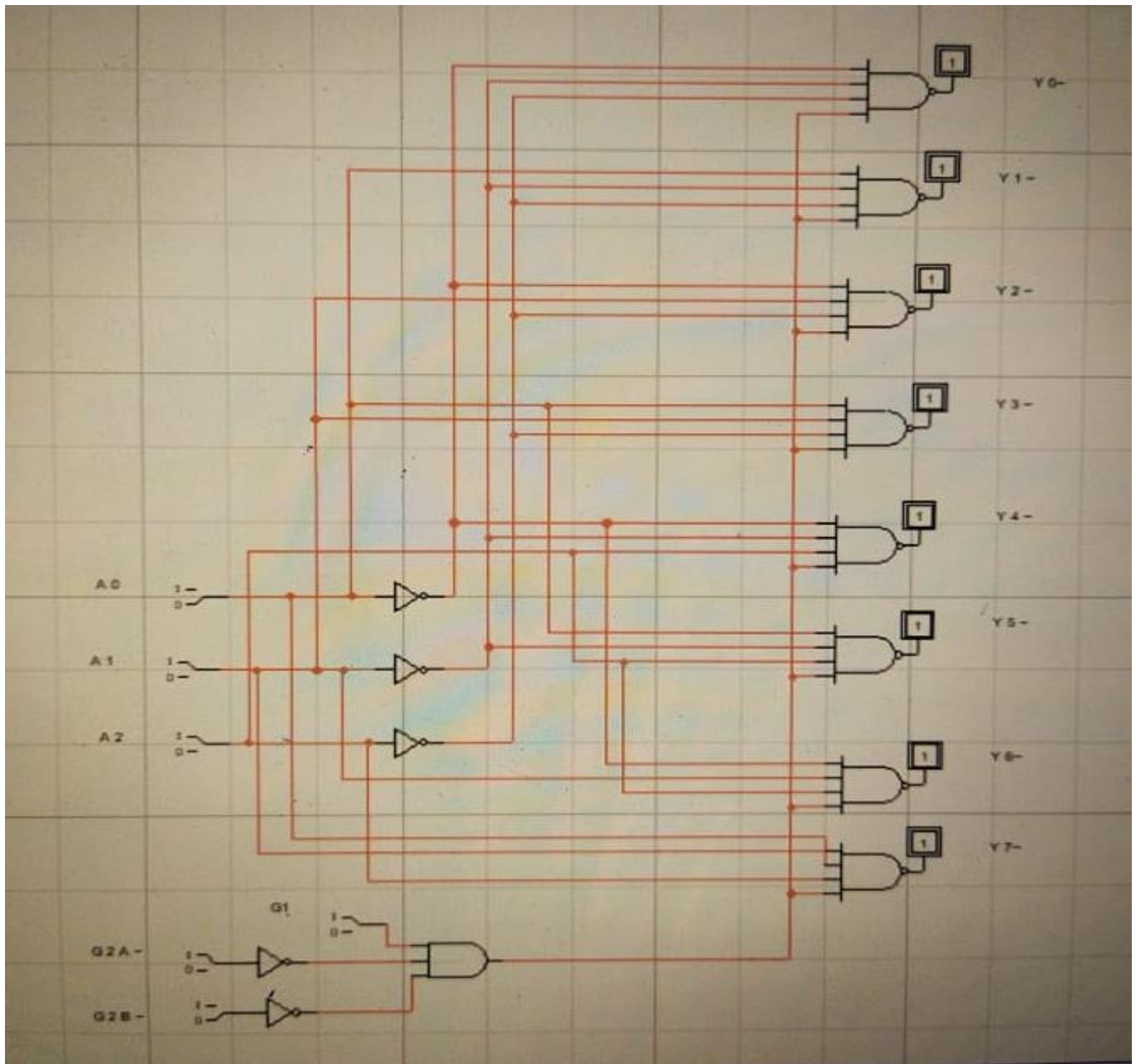

Lab Task #3

BCD to Seven Segment Decoder using IC 74LS47

Inputs

Outputs

DIGITS

LT~	RBI~	RBO~	A3	A2	A1	A0	a~	b~	c~	d~	e~	f~	g~	
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1/0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1/0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1	1/0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3
1	1/0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4
1	1/0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
1	1/0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
1	1/0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
1	1/0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1	1/0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9