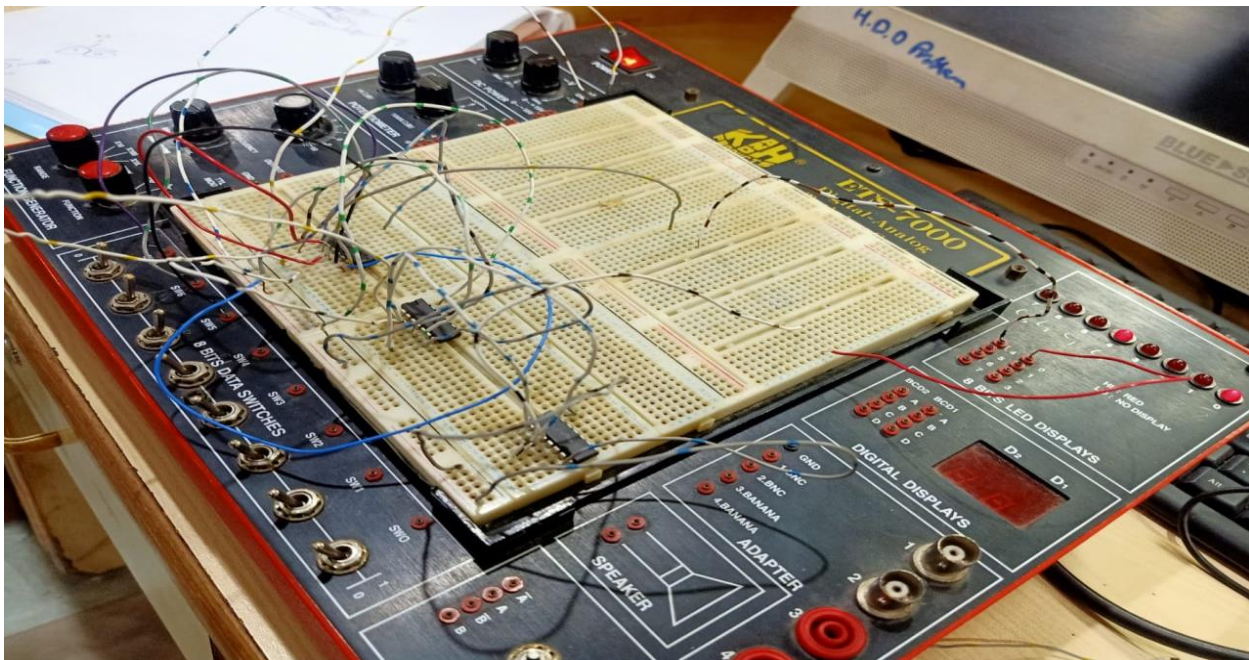



Roll no- 20k-0409

Name: Mukand Krishna

**Q 1 - Full adder circuit.**




**Q 2 – Half adder circuit**

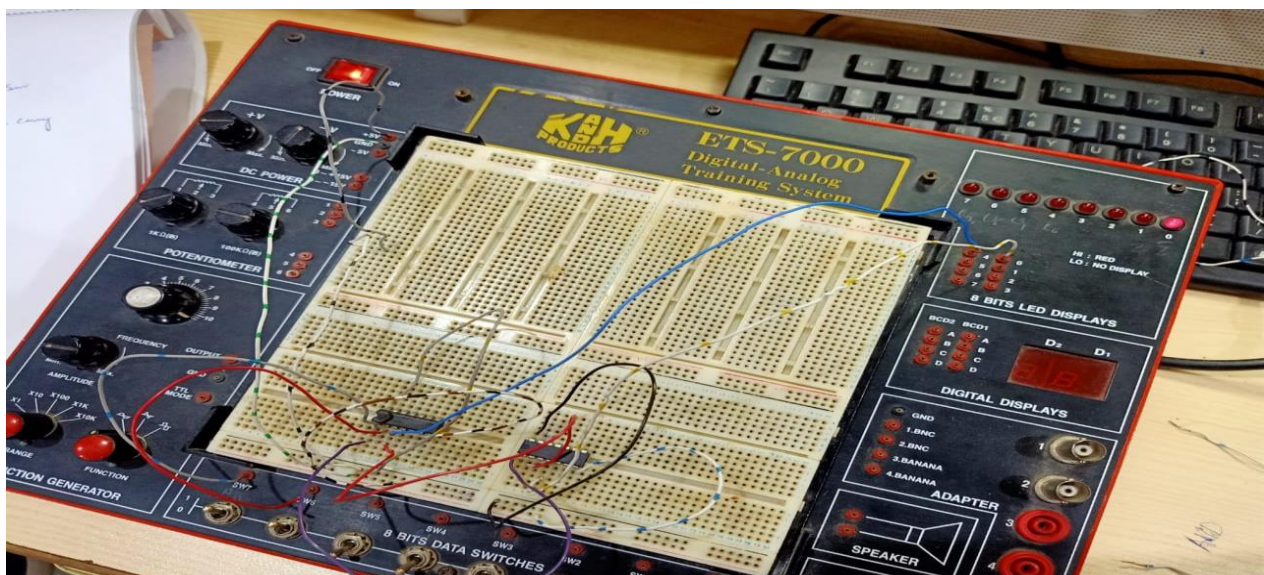




### Q 3 – 2\*2 Bit Multiplier

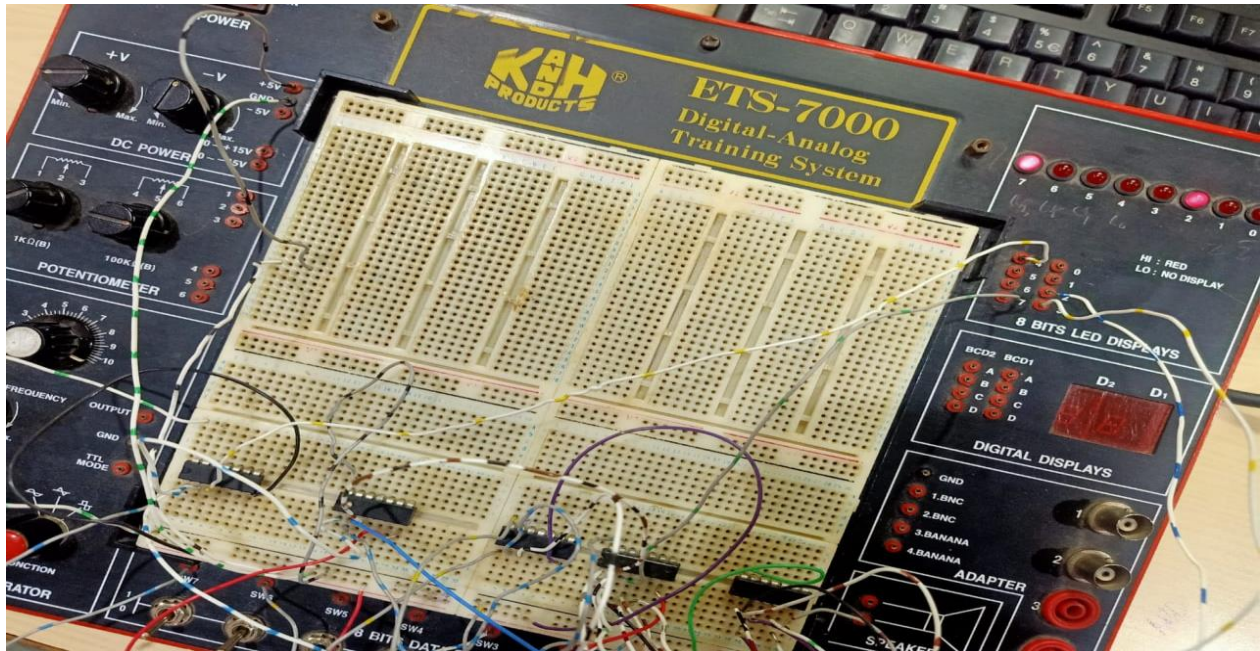


### Q 4 – Half Subtractor

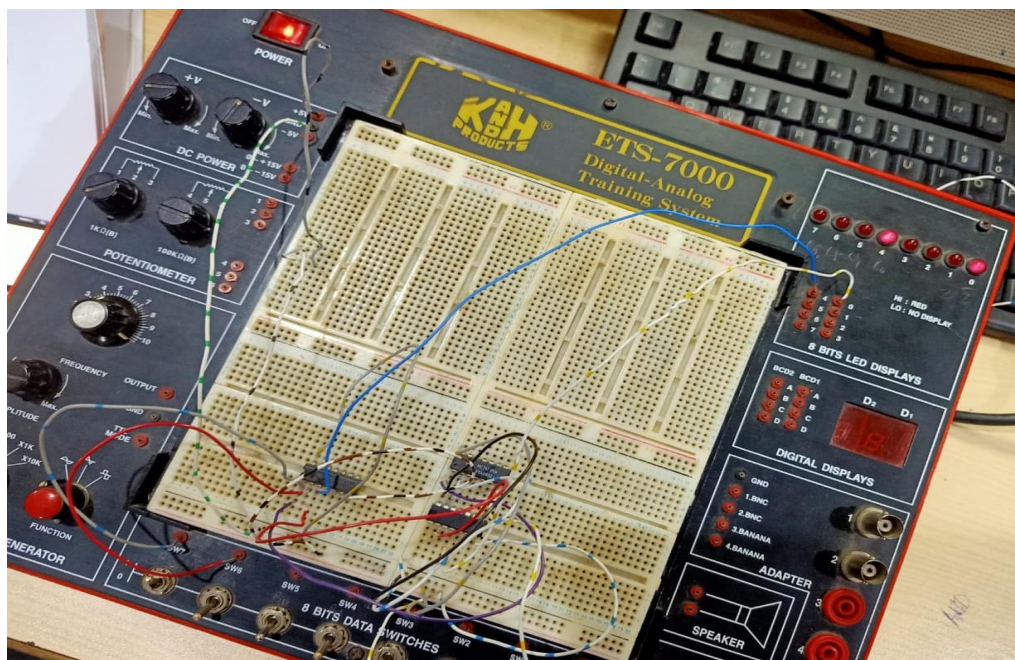

**Q5.** Design circuit on trainer for given expressions by using either NAND or NOR gate


**Part 1**  $ABC + D\sim + E\sim$

A	B	C	D	E	$ABC + D\sim + E\sim$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

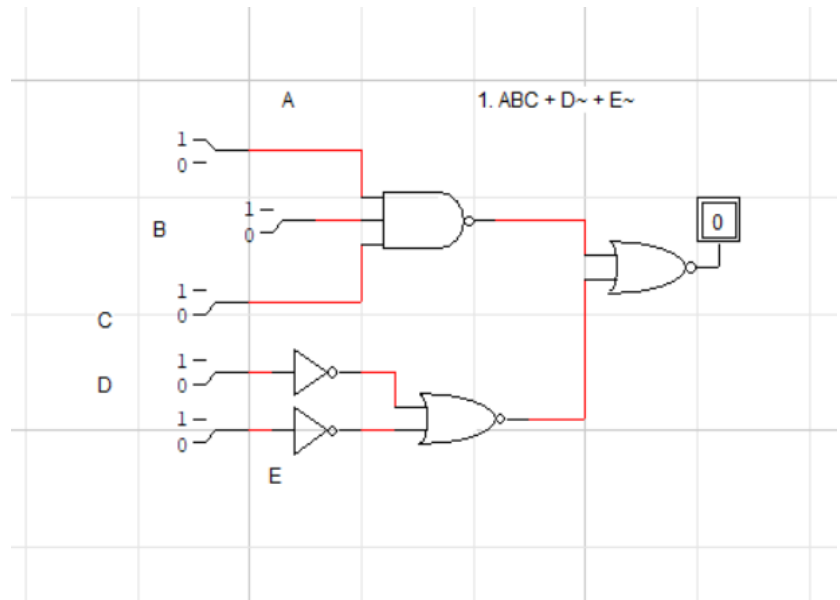

Part 2. ABC + DE

A	B	C	D	E	ABC + DE
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

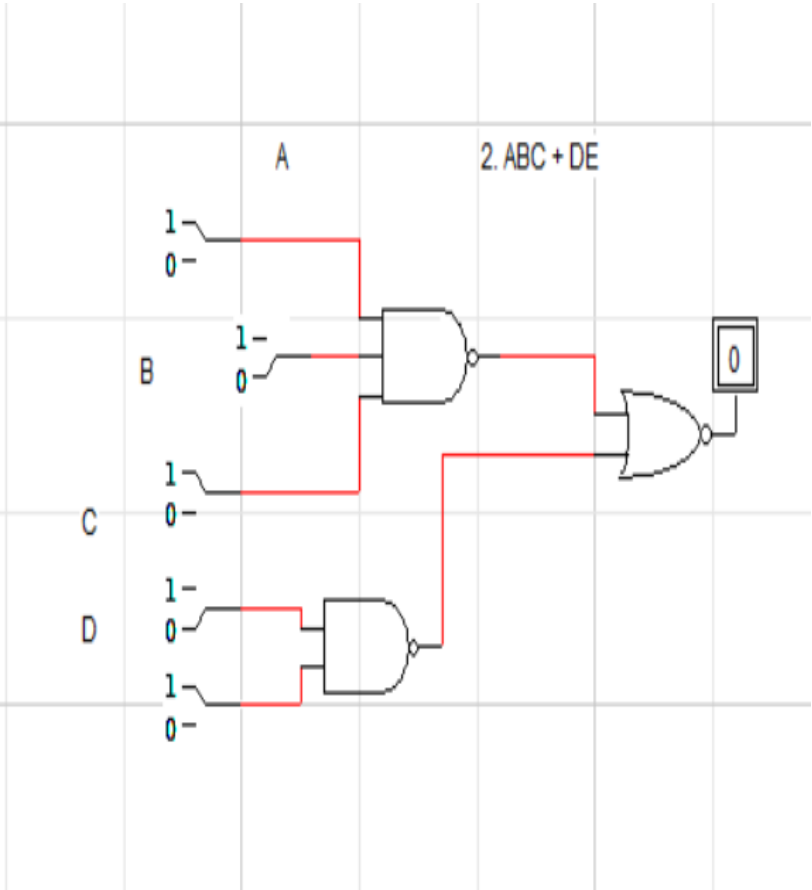


**Q 6** Use a Karnaugh map to minimize the following standard SOP expression and design circuit on trainer.

$$AB\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}\bar{C} + AB\bar{C}\bar{C}$$

**Positioning 1's in the k map**

	$B\bar{C}$	$B\bar{C}$	$BC$	$BC\bar{C}$
$A\bar{C}$	1	1	1	
$A$	1	1		

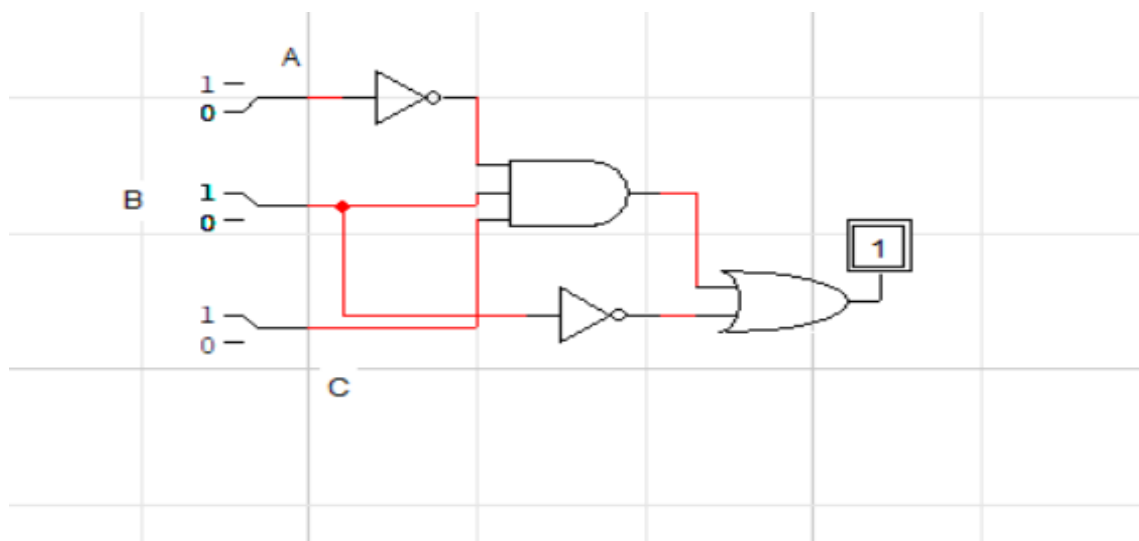**Simplified expression:  $B\bar{C} + A\bar{B}C$**



**Q7.** Use a Karnaugh map to minimize the following standard POS expression and design circuit on trainer.

$$(B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D)$$

$$(A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D)$$

$$(A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D) (A + B + C + D)$$

**Positioning 0's in the k map**

	C+D	C+D ~	C~+D~	C~+D
A+B	0	0		
A+B~	0	0		0
A~+B~				
A~+B	0			

**Simplified expression:  $(A + C) (A + B + C + D) (A + B + C + D)$**

