

Lab Session#10

Roll no: 20k-0409


Name: Mukand Krishna

Task#1

Design 2-bit comparator and Truth Table

| A1 | A0 | B1 | B0 | A>B | A<B | A=B |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Circuit Diagram

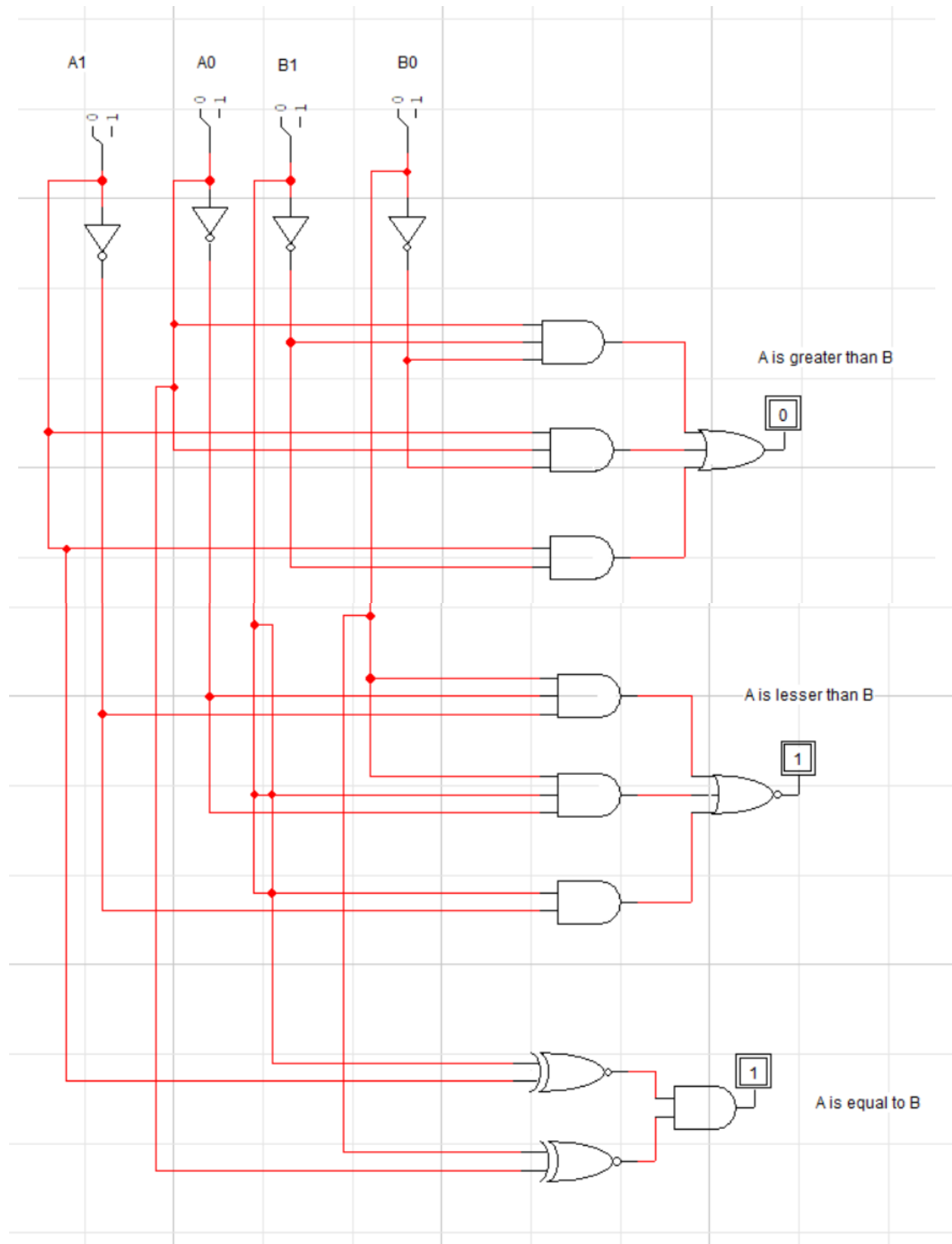

Task#2

Find minimal SOP and POS expressions for the outputs L, E, and G using K-map

K-Map for output L ($A < B$)

| | B1~B0~ | B1~B0 | B1B0 | B1B0~ |
|--------|--------|-------|------|-------|
| A1~A0~ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A1~A0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A1A0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1A0~ | 0 | 0 | 1 | 0 |

SOP

$$\mathbf{L: } A < B = B1A1\sim + B0B1A0\sim + A1\sim A0\sim B0$$

POS

$$\mathbf{L: } A < B = (B1 + B0) + (A1\sim + A0) + (A0\sim + B1) + (A1\sim + B1) + (A1\sim + B1\sim + B0)$$

K-Map for output G (A > B)

| | B1~B0~ | B1~B0 | B1B0 | B1B0~ |
|--------|--------|-------|------|-------|
| A1~A0~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1~A0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A1A0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A1A0~ | 1 | 1 | 0 | 0 |

SOP

$$\mathbf{G:} \ A > B = A1B1\sim + A0B1\sim B0\sim + A1A0B0\sim$$

POS

$$\mathbf{G:} \ A > B = (A1+A0) (A1+B0\sim) (A1+B1\sim) (B1\sim+B0\sim) (A0+B1\sim)$$

K-Map for output E (A = B)

| | B1~B0~ | B1~B0 | B1B0 | B1B0~ |
|--------|--------|-------|------|-------|
| A1~A0~ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A1~A0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A1A0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A1A0~ | 0 | 0 | 0 | 1 |

SOP

$$\mathbf{E: A = B} = A1\sim A0\sim B1\sim B0\sim + A1\sim A0B1\sim B0\sim + A1A0B1B0 + A1A0\sim B1B0\sim$$

$$A = B: (A0 \mathbf{Ex-NOR} B0) (A1 \mathbf{Ex-NOR} B1)$$

POS

$$\mathbf{E: A = B} = (A1\sim + B1) + (A0\sim + B1\sim + B0) + (A0 + B0\sim) + (A1 + B1\sim)$$

-----END-----